

计算机组成原理

课内大作业报告

学 号_____20020203_____

姓 名_____王思哲_____

指导教师_____魏坚华_____

提交日期_____2022 年 5 月 9 日_____

成绩评价表

报告内容	报告结构	报告最终成绩
<input type="checkbox"/> 丰富正确 <input type="checkbox"/> 基本正确 <input type="checkbox"/> 有一些问题 <input type="checkbox"/> 问题很大	<input type="checkbox"/> 完全符合要求 <input type="checkbox"/> 基本符合要求 <input type="checkbox"/> 有比较多的缺陷 <input type="checkbox"/> 完全不符合要求	
报告与 Project 功能一致性	报告图表	总体评价
<input type="checkbox"/> 完全一致 <input type="checkbox"/> 基本一致 <input type="checkbox"/> 基本不一致	<input type="checkbox"/> 符合规范 <input type="checkbox"/> 基本符合规范 <input type="checkbox"/> 有一些错误 <input type="checkbox"/> 完全不正确	


教师签字:_____

目录

一、	总体数据通路结构设计图.....	4
二、	模块定义.....	5
2.1	IFU 模块.....	5
2.1.1	设计总览&模块封装.....	5
2.1.2	基本描述.....	5
2.1.3	模块接口.....	6
2.1.4	功能描述.....	6
2.2	ALU 模块.....	7
2.2.1	设计总览&模块封装.....	7
2.2.2	基本描述.....	7
2.2.3	模块接口.....	8
2.2.4	功能描述.....	8
2.3	GPR 模块.....	9
2.3.1	设计总览&模块封装.....	9
2.3.2	基本描述.....	9
2.3.3	模块接口.....	10
2.3.4	功能描述.....	10
2.4	并行加法器模块.....	11
2.4.1	设计总览&模块封装.....	11
2.4.2	基本描述.....	12
2.4.3	模块接口.....	12
2.4.4	功能描述.....	13
2.5	Controller 模块.....	13
2.5.1	设计总览&模块封装.....	13
2.5.2	基本描述.....	13
2.5.3	模块接口.....	14
2.5.4	功能描述.....	15
2.6	EXT 模块.....	15
2.6.1	设计总览&模块封装.....	15
2.6.2	基本描述.....	16
2.6.3	模块接口.....	16
2.6.4	功能描述.....	16
2.7	DM 模块.....	17
2.7.1	设计总览&模块封装.....	17
2.7.2	基本描述.....	17
2.7.3	模块接口.....	18
2.7.4	功能描述.....	18
三、	指令描述.....	19
3.1	addu 无符号加法.....	19
3.2	subu 无符号减法.....	19
3.3	ori 或立即数.....	20
3.4	lw 加载字.....	20

3.5	sw 存储字.....	21
3.6	beq 相等时转移.....	21
3.7	lui 立即数加载到高位.....	22
3.8	j 跳转.....	22
四、	测试程序.....	22
五、	测试结果.....	23
5.1	Mars 中仿真结果	23
5.1.1	寄存器数据.....	23
5.1.2	数据存储器数据.....	23
5.2	logisim 中仿真结果.....	24
5.2.1	寄存器数据.....	24
5.2.2	数据存储器数据.....	24
5.3	结论.....	25
六、	总结与心得体会.....	25



一、 总体数据通路结构设计图

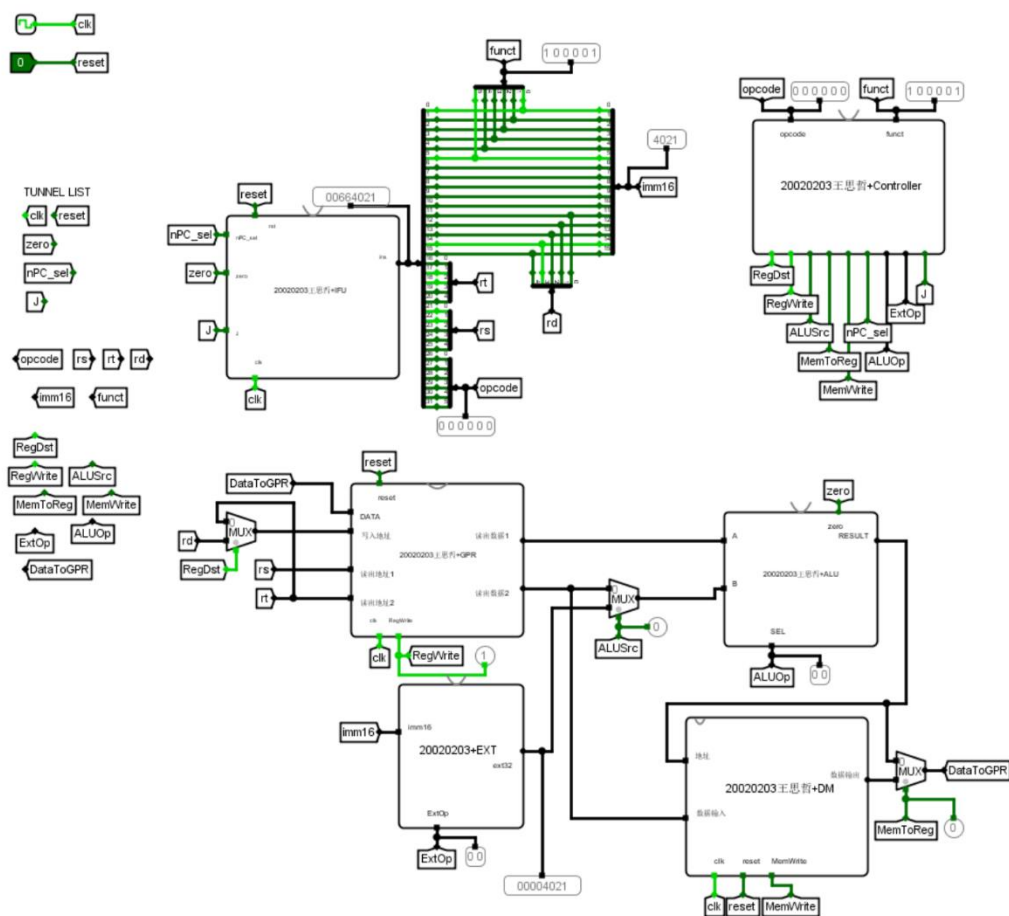

二、 模块定义

2.1 IFU 模块

2.1.1 设计总览&模块封装

 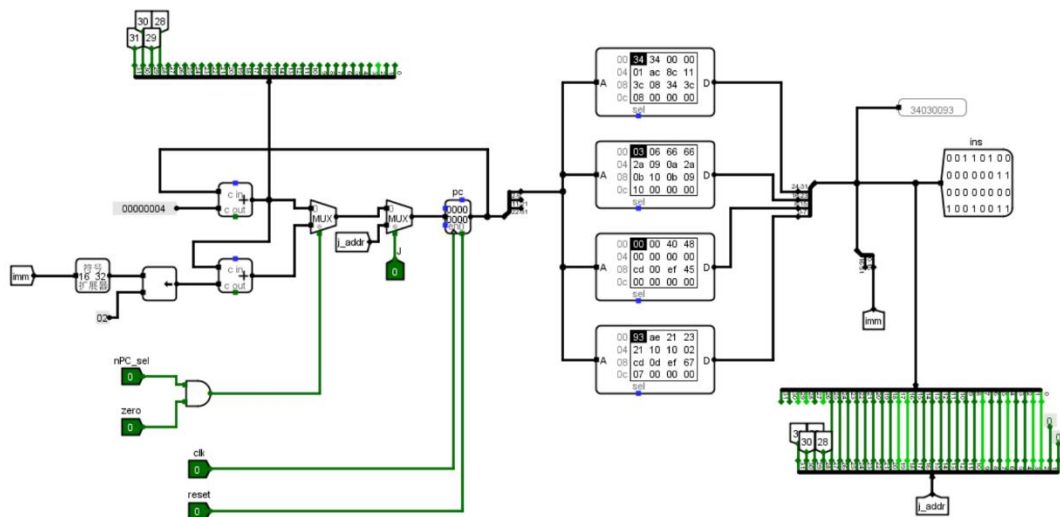

2.1.2 基本描述

IFU 在数据通路中充当的是取指部件的角色，主要完成取指令的功能。

IFU 内部结构关键部件有 PC、指令存储器。其中，PC 使用寄存器实现，位宽为 32 位。IM 由 4 个 ROM 组成，其输入地址为 8 位，数据位宽也为 8 位。

IFU 在每个时钟沿到来时进行更新，分为两种情况：当为一般情况时， $PC=PC+4$ ；当为 lui 或 j 等跳转指令时，PC 会根据跳转地址进行更新。

2.1.3 模块接口



信号名	方向	描述
nPC_sel	I	当前指令是否为 beq 指令。 1: 指令为 beq 指令 0: 指令非 beq 指令
zero	I	ALU 计算结果是否为 0 1: 是 0: 否
clk	I	时钟信号
reset	I	复位信号, 使 PC 为 0。 1: 复位 0: 无效
J	I	当前指令是否为 J 指令 1: 指令为 J 指令 0: 指令非 J 指令
Ins[31:0]	0	PC 指针指向指令存储器对应地址的指令。

2.1.4 功能描述

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当复位信号有效时, PC 置 0。
2	取指令	根据 PC 从 IM 中取出指令。
3	计算下一条指令地址	如果当前指令不是 beq 指令, 则 $PC \leftarrow PC+4$ 如果当前指令是 beq 指令, 并且 zero 为 0, 则 $PC \leftarrow PC+4$ 如果当前指令是 beq 指令, 并且 zero 为 1, 则 $PC \leftarrow PC+4 + (\text{sign_ext}(\text{ins}[15:0]) \ll 2)$ 如果当前是 J 指令, 则 PC[31:28] 由 PC+4 高四位提供, PC[27:2] 由 ins 低 26 位提供, PC[1:0] 补 0。

2.2 ALU 模块

2.2.1 设计总览&模块封装

 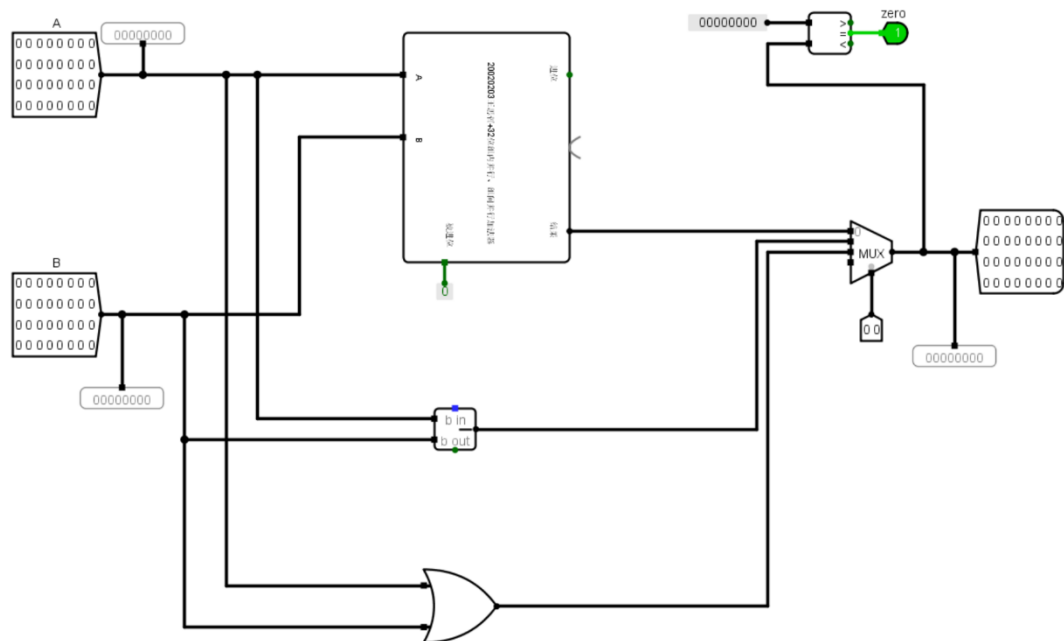

2.2.2 基本描述

根据选择信号指示的运算类型，将两个输入的数据进行对应的运算后，输出结果。同时，如果结果为 0，则将 zero 信号置 1。

2.2.3 模块接口


信号名	方向	描述
A [31:0]	I	操作数 1
B [31:0]	I	操作数 2
SEL[1:0]	I	运算类型 00: 加法 01: 减法 10: 逻辑或
zero	O	判断运算结果是否为 0 1: 为 0 0: 非 0
RESULT[]	O	运算结果输出

2.2.4 功能描述

序号	功能名称	功能描述
1	加法运算	计算操作数 1+操作数 2
2	减法运算	计算操作数 1-操作数 2
3	逻辑或运算	计算操作数 1 操作数 2
4	结果 0 判断	判断运算结果是否为 0

2.3 GPR 模块

2.3.1 设计总览&模块封装

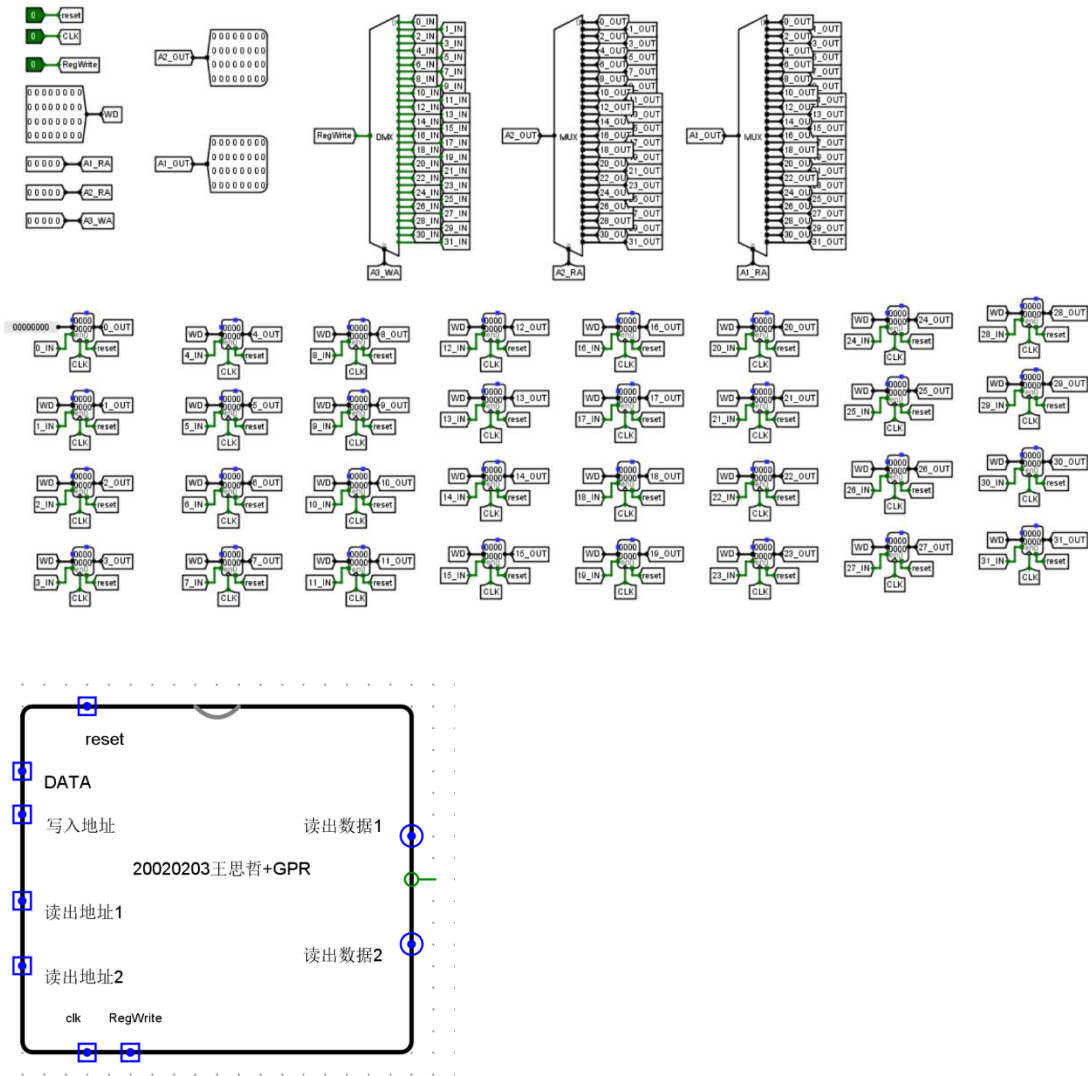

2.3.2 基本描述

包括 32 个具有写使能的 32 位寄存器。写使能有效时可以根据数据写入地址以及输入的数据写数据，任何时刻都可以根据读数据地址读数据。可以异步置 0.

2.3.3 模块接口


信号名	方向	描述
reset	I	寄存器数据是否置 0 1: 置 0 0: 无效
clk	I	时钟信号
RegWrite	I	写使能信号 1: 写有效 0: 写无效
DATA[31:0]	I	数据输入
写入地址[4:0]	I	数据应该写入的寄存器的地址
读出地址 1[4:0]	I	应该读数据的寄存器的地址
读出地址 2[4:0]	I	应该读数据的寄存器的地址
读出数据 1[31:0]	O	数据输出
读出数据 2[31:0]	O	数据输出


2.3.4 功能描述

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当复位信号有效时，32 个寄存器内容均置 0。
2	写数据	根据写入地址，将数据写入寄存器中。
3	读数据	根据读出地址，将数据读出并输出。

2.4 并行加法器模块

2.4.1 设计总览&模块封装

 

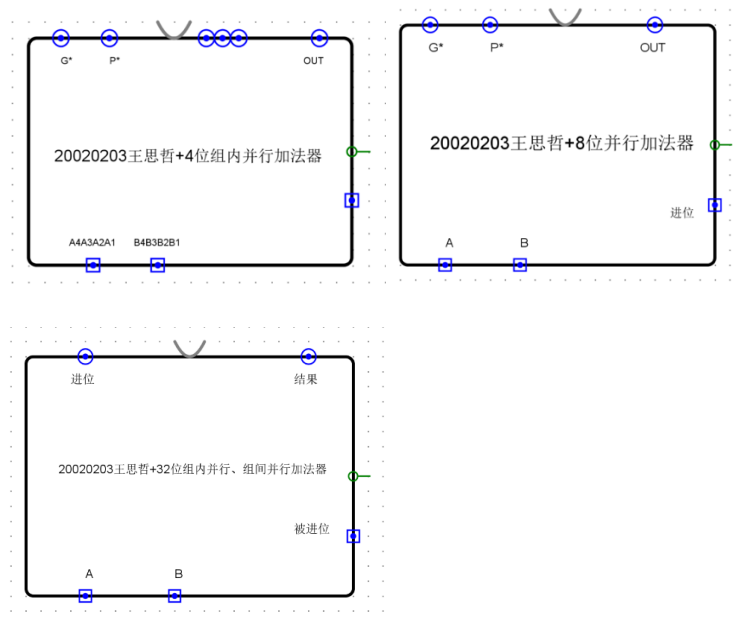

2.4.2 基本描述

32 位组内组间全并行加法器实现两个操作数的加法运算，支持溢出功能。

32 位并行加法器是由 4 个 8 位加法器组间并行组成，其中 8 位由两个 4 位加法器构成，4 位加法器实现组内并行的加法运算。

设计参考：计算机组成原理与汇编语言 P43-P45 内容

2.4.3 模块接口

只给出 32 位组内组间全并行加法器模块接口，8 位&4 位加法器略。



信号名	方向	描述
A[31:0]	I	操作数 1
B[31:0]	I	操作数 2
被进位	I	一般置常数 0
进位	O	向上进位，溢出判断。 1：有溢出 0：无溢出
结果[31:0]	P	运算结果：操作数 1+操作数 2

2.4.4 功能描述

序号	功能名称	功能描述
1	加法运算	将两个输入的操作数进行加法运算。

2.5 Controller 模块

2.5.1 设计总览&模块封装

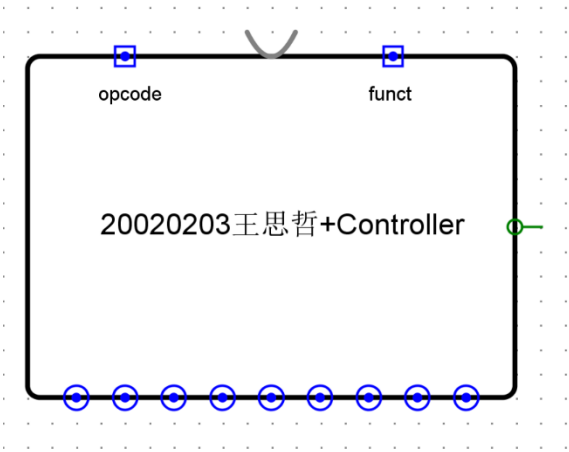 

2.5.2 基本描述

根据 opcode 和 funct 信号产生对应的控制信号。

2.5.3 模块接口


信号名	方向	描述
opcode[5:0]	I	操作码
funct[5:0]	I	功能码
RegDst	0	判断是否使用 rd 作为写入寄存器的地址 1: 是 0: 否
ALUSrc	0	判断是否使用扩展后的立即数作为 ALU 的第二操作数 1: 是 0: 否
MemToReg	0	判断是否使用 DM 中读出的数据输入寄存器 1: 是 0: 否
MemWrite	0	判断是否写入寄存器 1: 是 0: 否
RegWrite	0	判断是否写入寄存器 1: 是 0: 否
nPC_sel	0	判断是否为 beq 指令 1: 是 0: 否
ALUOp[1:0]	0	ALU 的操作类型 00: 加法 01: 减法 10: 逻辑或
ExtOp[1:0]	0	立即数拓展的类型 00: 0 拓展 01: 符号拓展 10: 将 16 位立即数扩展至高 16 位, 低位补 0
J	0	判断是否为 j 指令 1: 是 0: 否


2.5.4 功能描述

序号	功能名称	功能描述
1	产生控制信号	根据 opcode & funct 信息，产生对应的控制信号。

2.6 EXT 模块

2.6.1 设计总览&模块封装

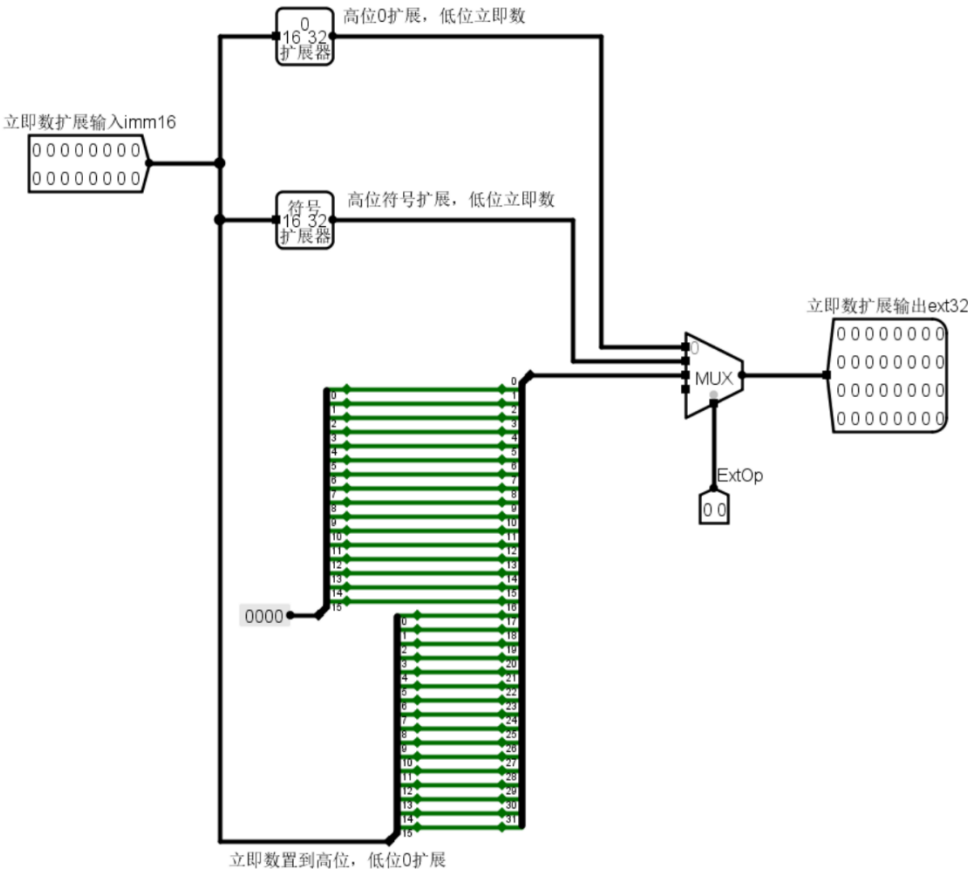

 

2.6.2 基本描述

根据选择信号 `ExtOp[1:0]` 指示的类型，将 16 位立即数拓展到 32 位。类型包括 0 拓展，符号拓展以及立即数拓展至高位、低位补 0 三种。

2.6.3 模块接口


信号名	方向	描述
<code>imm16[15:0]</code>	I	16 位立即数
<code>ExtOp[1:0]</code>	I	选择立即数拓展的类型 00: 0 拓展 01: 符号拓展 10: 立即数拓展至高位，低位补 0
<code>ext32</code>	O	拓展结果

2.6.4 功能描述

序号	功能名称	功能描述
1	0 拓展	高 16 位 0 拓展
2	符号拓展	高 16 位符号拓展
3	<code>lui</code> 指令拓展	高 16 位置为原立即数，低 16 位补 0

2.7 DM 模块

2.7.1 设计总览&模块封装

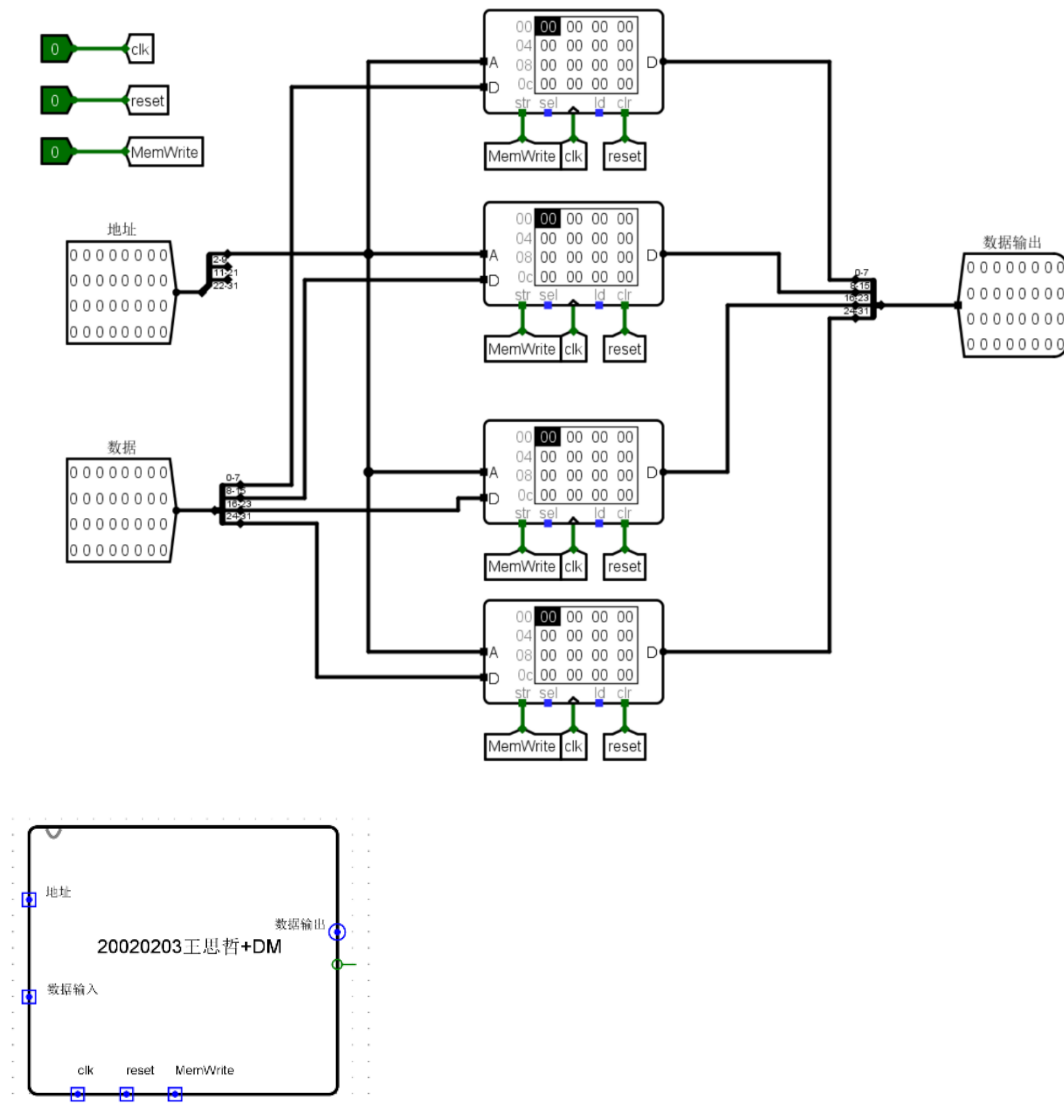

2.7.2 基本描述

4 个存储体并行的小端序存储方式存储，容量 1KB，RAM 实现。输入地址 32 位，输入数据 32 位。取输入地址 2-9 位作为 RAM 存储地址的位置。

2.7.3 模块接口

信号名	方向	描述
clk	I	时钟信号
reset	I	复位信号，存储器中数据置 0。 1：置 0 0：无效
MemWrite	I	是否写入存储器中 1：是 0：否
地址[7:0]	I	写入的存储器单元地址
数据输入 [31:0]	I	需要写入的数据
数据输出 [31:0]	O	地址对应的存储器中读出的数据

2.7.4 功能描述

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当复位信号有效时，存储器中数据置 0。
2	写入数据	根据地址将数据写入对应的存储器单元
3	读取数据	根据地址从存储器单元中读出数据。

三、 指令描述

3.1 addu 无符号加法

addu: 无符号加

编码	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
	special 000000	rs		rt		rd		0 00000		addu 100001		
	6		5		5		5		5		6	
格式	addu rd, rs, rt											
描述	GPR[rd] ← GPR[rs] + GPR[rt]											
操作	GPR[rd] ← GPR[rs] + GPR[rt]											
示例	addu \$s1, \$s2, \$s3											
其他												

3.2 subu 无符号减法

subu: 无符号减

编码	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
	special 000000	rs		rt		rd		0 00000		subu 100011		
	6		5		5		5		5		6	
格式	sub rd, rs, rt											
描述	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] - GPR[rt]$											
操作	$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] - GPR[rt]$											
示例	sub \$s1, \$s2, \$s3											
其他	subu 不考虑减法溢出。例如 $0x0000_0000 - 0xFFFF_FFFF = 0x0000_0001$, 即结果为非负值。											

3.3 ori 或立即数

ori: 或立即数

编码	31	26	25	21	20	16	15	0
	andi 001101		rs		rt		immediate	
	6		5		5		16	
格式	ori rt, rs, immediate							
描述	GPR[rt] ← GPR[rs] OR immediate							
操作	GPR[rt] ← GPR[rs] OR zero_extend(immediate)							
示例	ori \$s1, \$s2, 0x55AA							
其他								

3.4 lw 加载字

lw: 加载字

编码	31	26	25	21	20	16	15	0
	lh 100011		base		rt		offset	
	6		5		5		16	
格式	lw rt, offset(base)							
描述	GPR[rt] ← memory[GPR[base]+offset]							
操作	Addr ← GPR[base] + sign_ext(offset)							
	GPR[rt] ← memory[Addr]							
示例	lw \$v1, 8(\$s0)							
约束	Addr 必须是 4 的倍数(即 Addr _{1,0} 必须为 00), 否则产生地址错误异常							

3.5 sw 存储字

sw: 存储字

编码	31	26	25	21	20	16	15	0
	sw 101011		base		rt		offset	
	6		5		5		16	
格式	sh rt, offset(base)							
描述	$GPR[rt] \leftarrow memory[GPR[base]+offset]$							
操作	$Addr \leftarrow GPR[base] + sign_ext(offset)$ $memory[Addr] \leftarrow GPR[rt]$							
示例	sw \$v1, 8(\$s0)							
约束	Addr 必须是 4 的倍数(即 Addr _{1..0} 必须为 00), 否则产生地址错误异常							

3.6 beq 相等时转移

beq: 相等时转移

编码	31	26	25	21	20	16	15	0
	beq 000100		rs		rt		offset	
	6		5		5		16	
格式	beq rs, rt, offset							
描述	if (GPR[rs] == GPR[rt]) then 转移							
操作	if (GPR[rs] == GPR[rt]) PC ← PC + sign_extend(offset 0 ²) else PC ← PC + 4							
示例	beq \$s1, \$s2, -2							
其他								

3.7 lui 立即数加载到高位

lui: 立即数加载至高位

编码	31	26	25	21	20	16	15	0
	lui 001111		0 00000		rt		immediate	
	6		5		5		16	
格式	lui rt, immediate							
描述	lui rt, immediate 0 ¹⁶							
操作	lui rt, immediate 0 ¹⁶							
示例	lui \$s1, 0x55AA							
其他								

3.8 j 跳转

j: 跳转

编码	31	26	25	0
	j 000010	instr_index		
	6	26		
格式	j target			
描述	j 指令是 PC 相关的转移指令。当把 4GB 划分为 16 个 256MB 区域，j 指令可以在当前 PC 所在的 256MB 区域内任意跳转。			
操作	$PC \leftarrow PC_{31..28} instr_index 0^2$			
示例	j Loop_End			
其他	如果需要跳转范围超出了当前 PC 所在的 256MB 区域内时，可以使用 JR 指令。			

四、测试程序

```
1 ori $3,$0,0x93 # 将0x93与0号寄存器进行或运算,将运算结果存入3号寄存器。
2 ori $6,$0,0xae # 将0xae与0号寄存器进行或运算,将运算结果存入6号寄存器。
3 addu $8,$3,$6 # 将3号寄存器内容与6号寄存器内容进行无符号加法,将运算结果存入8号寄存器。
4 subu $9,$3,$6 # 将3号寄存器内容与6号寄存器内容进行无符号减法,将运算结果存入9号寄存器。
5 addu $0,$9,$10 # 将10号寄存器内容与9号寄存器内容进行无符号加法,将运算结果存入0号寄存器。(但0号寄存器内容无法被修改)
6 sw $9,16($0) # 将9号寄存器内容存入: 0号寄存器的数据偏移16后的地址 所指示的内存中。
7 lw $10,16($0) # 从: 0号寄存器中的数据偏移16后的地址 的内存单元中,取出数据,存入10号寄存器中
8 l3:beq $9,$10,11 # 若 9号寄存器 & 10号寄存器 中数据相等,则跳转到label 11处
9 lui $11,0xcdcd # 将0xcdcd加载到11号寄存器的数据的高16位,低位补0
10 j end # 跳转到label end处
11 l1:ori $11,$0,0xefef # 将0xefef与0号寄存器内容相或,结果存入11号寄存器
12 lui $9,0x4567 # 将0x4567存入9号寄存器的数据的高16位,低位补0
13 j l3 # 跳转到label 13处
14 end: # label end
```

五、 测试结果

将测试程序 test-m.asm 分别在 Mars 和 logisim 中仿真, 观察 logisim 中的仿真结果是否与 Mars 中相同, 从而验证电路设计的正确性。

5.1 Mars 中仿真结果

5.1.1 寄存器数据


Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x00000000
\$v0	2	0x00000000
\$v1	3	0x00000093
\$a0	4	0x00000000
\$a1	5	0x00000000
\$a2	6	0x000000ae
\$a3	7	0x00000000
\$t0	8	0x00000141
\$t1	9	0x45670000
\$t2	10	0xffffffffe5
\$t3	11	0xcdcd0000

5.1.2 数据存储器数据


Address	Value (+0)	Value (+4)	Value (+8)	Value (+c)	Value (+10)
0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000	0xffffffffe5

5.2 logisim 中仿真结果

5.2.1 寄存器数据

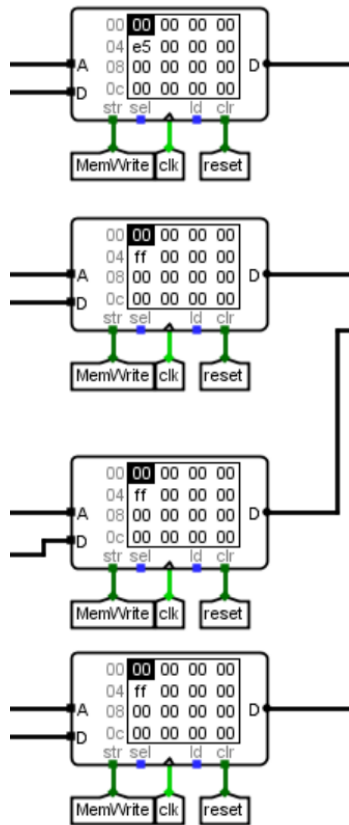

5.2.2 数据存储器数据

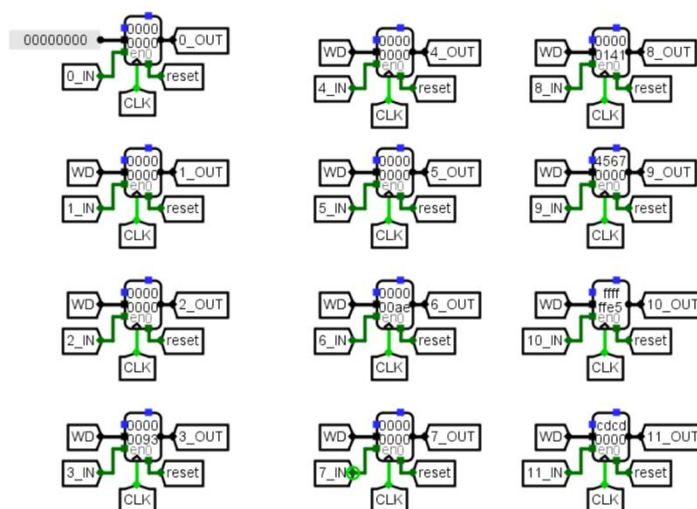

5.3 结论

测试文件在 Mars 中与在 logisim 中仿真结果相同，即电路设计正确。

六、 总结与心得体会

通过这次开发单周期处理器，我了解了一个处理器是如何工作的，也对于 MIPS 指令系统每一条指令的构成、作用有了实际的体会。

开发一个处理器，首先需要明确的是需要什么样的硬件基础以及什么样的数据通路，然后再根据数据通路设置控制信号，来完成指定的功能。控制信号的生成依赖于当前指令，即根据当前指令的操作码或功能码来产生对应的指令，控制硬件设备的工作，控制数据传送的路径，最终实现指定的功能。

一开始听到自己要开发一个 cpu 的时候我感觉非常的不可思议，十分的困难。但听过老师的讲解与自己的思考过后，我从每一个基础的原件开始搭建：从加法器开始、到 IM 结束。每完成一个部件的搭建，我都对其有了更为透彻的理解和更深的记忆。最后，我使用了 3 天时间完成了单周期处理器的搭建与测试工作，搭建很成功，这给予了我很大的成就感，也让我对以后的学习更加的有了自信。

总结自己的工作，我认为搭建过程的难点有以下几点：

一是存储器数据位宽、地址位宽、地址来源的选择。

二是跳转指令需要跳转到的地址的计算，即 PC 的更新问题

三是比较容易忽略的点，即 \$0 寄存器需要指定为常数 0，其内容不应该被允许改变，这也正是我初次搭建时忽略、仿真时改正的错误。